Aula 4

Professores:

Lúcia M. A. Drummond Simone de Lima Martins

Conteúdo:


Unidade Central de Processamento 2

- Funcionamento da UCP: O ciclo de instrução
- Linguagem de montagem
- Unidade Aritmética e Lógica



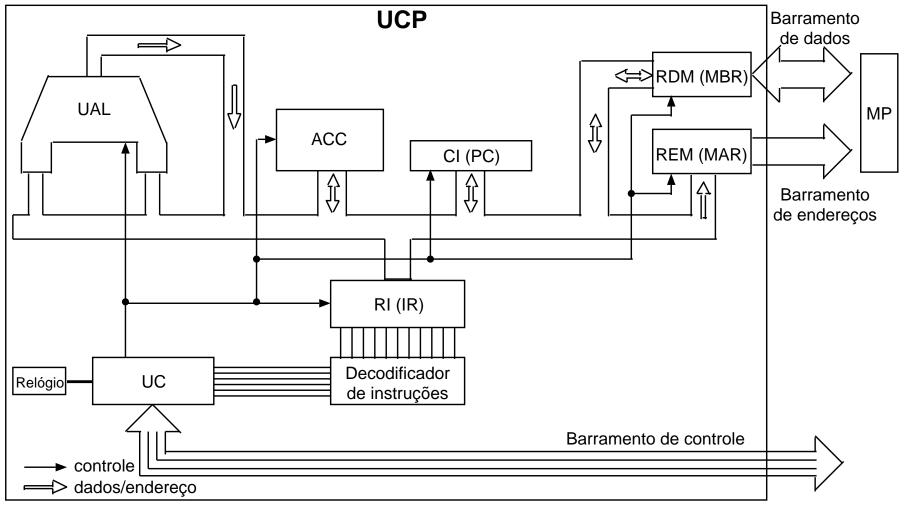
- A base do projeto de uma UCP é a escolha do conjunto de instruções
- Os componentes da arquitetura e sua organização são definidos para interpretar e executar as instruções deste conjunto
- Um subsistema UCP/MP hipotético será utilizado para mostrar as etapas requeridas para a execução de instruções







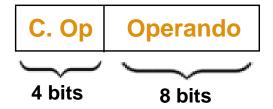- Processador hipotético
 - Palavra: 12 bits
 - Endereços: 8 bits (2⁸ = 256 células de memória)
 - Células de 12 bits
 - A UCP possui um registrador de dados (ACC) com 12 bits de tamanho, o CI e REM com 8 bits cada um e o RDM com 12 bits
 - Formato das instruções




Operando indica endereço na memória, exceto em instrução de desvio

Instruções disponíveis

C. Op.	Sigla	Descrição	
0	HLT	Parar a execução do programa	
1	LDA Op.	ACC ← (Op.), Load	
2	STR Op.	(Op.) ← ACC, Store	
3	ADD Op.	ACC ← ACC + (Op.)	
4	SUB Op.	ACC ← ACC - (Op.)	
5	JZ Op.	Se ACC = 0, então Cl ← Op.	
6	JP Op.	Se ACC > 0, então Cl ◆ Op.	
7	JN Op.	Se ACC < 0, então Cl ◆ Op.	
8	JMP Op.	CI ← Op.	
9	GET Op.	Ler dado da porta de entrada e armazená-lo em (Op.)	
Α	PRT Op.	Colocar dado armazenado em (Op.) na porta refer. à impressora	



Fluxograma de um ciclo de instrução

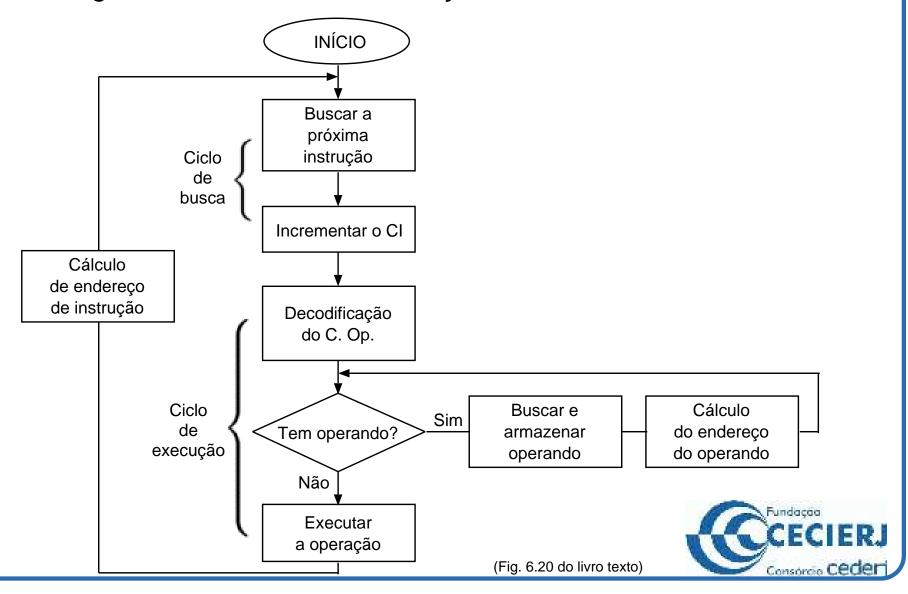


- Execução de duas instruções armazenadas na memória
 - LDA Op armazenada no endereço 2
 - ADD Op armazenada no endereço 3



LDA 180


- Coloca o conteúdo do endereço de memória 180 no acumulador
- Código de operação = 1₁₆ = 0001
- Endereço de memória = 180₁₀ = 10110100
- Instrução = 1B4₁₆

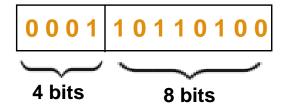




ADD 181

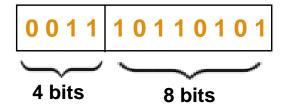- Soma o conteúdo do endereço de memória 181 com o conteúdo do acumulador e armazena resultado no acumulador
- Código de operação = 3₁₆ = 0011
- Endereço de memória = 181₁₀ = 10110101
- Instrução = 3B5₁₆






Cenário de execução das instruções

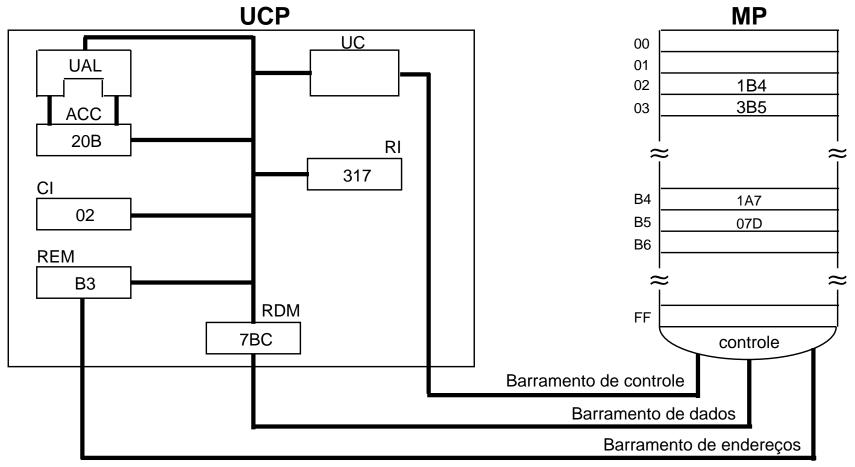





• RI← (CI)

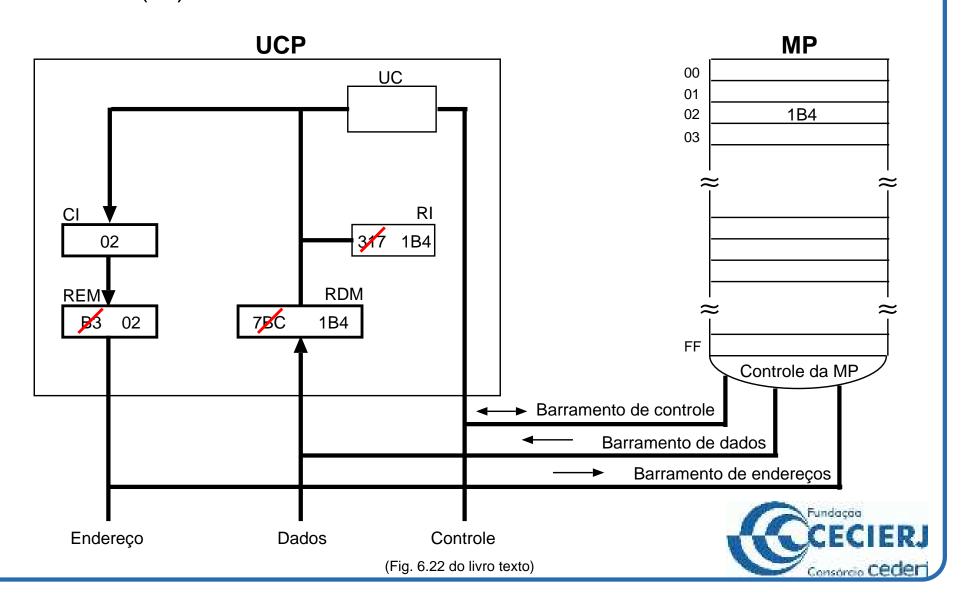

• CI← CI + 1

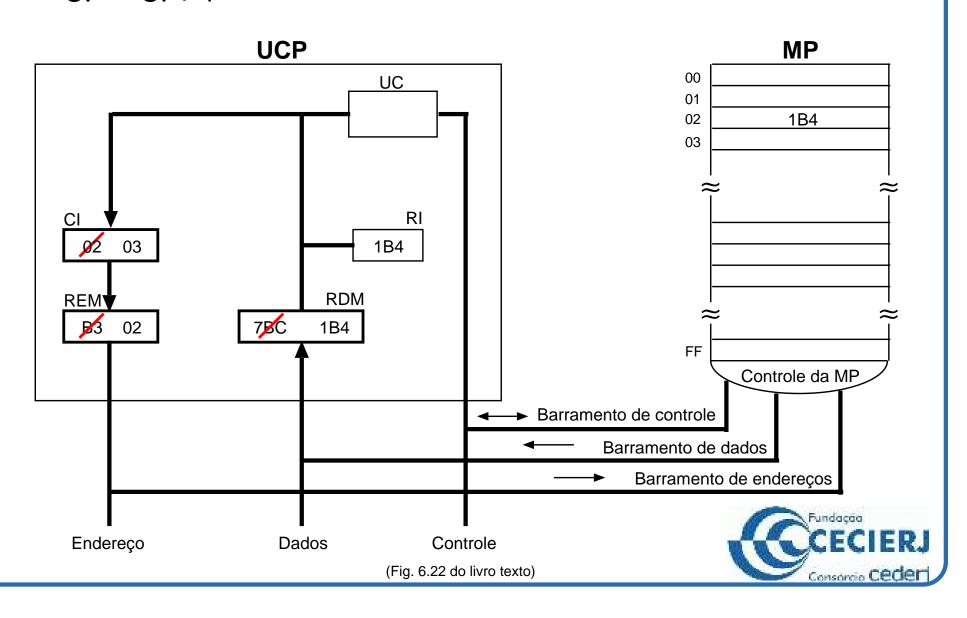

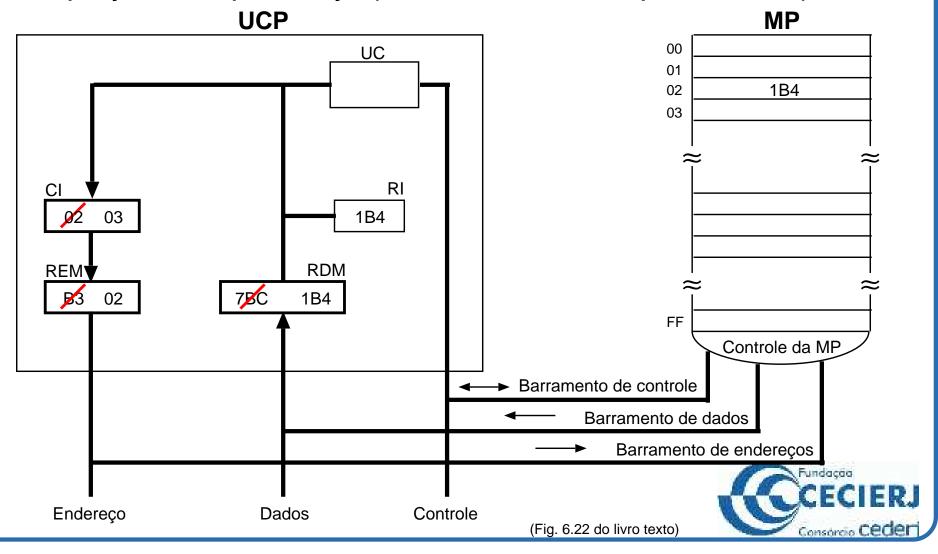
- Decodificação do código de operação
 - Decodificador recebe os 4 bits do código de operação
 - Decodificador gera sinais para que a unidade de controle produza os sinais para executar a operação definida pela instrução (transfere dado da memória para acumulador)



Consorcio CECE

Funcionamento da UCP: Execução de LDA

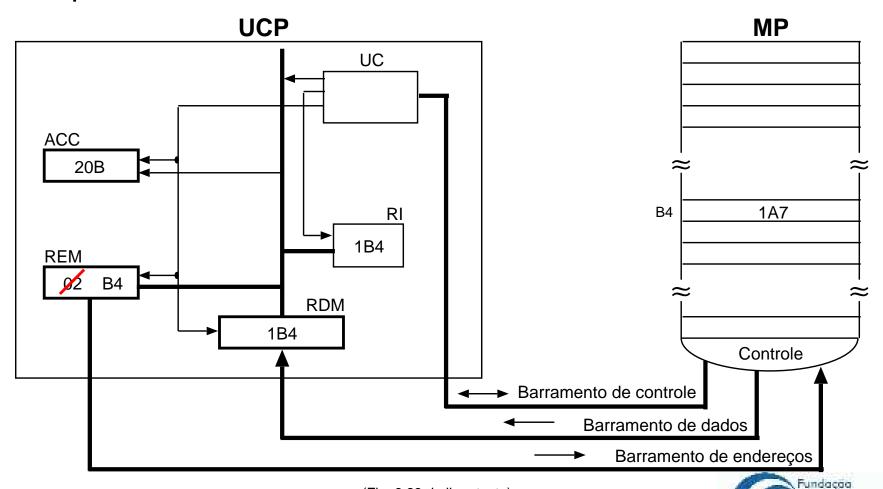
- Execução da operação
 - A UC emite os sinais para que o valor do campo do operando (B4) seja transferido para o REM



Consorcio Cede

Funcionamento da UCP: Execução de LDA

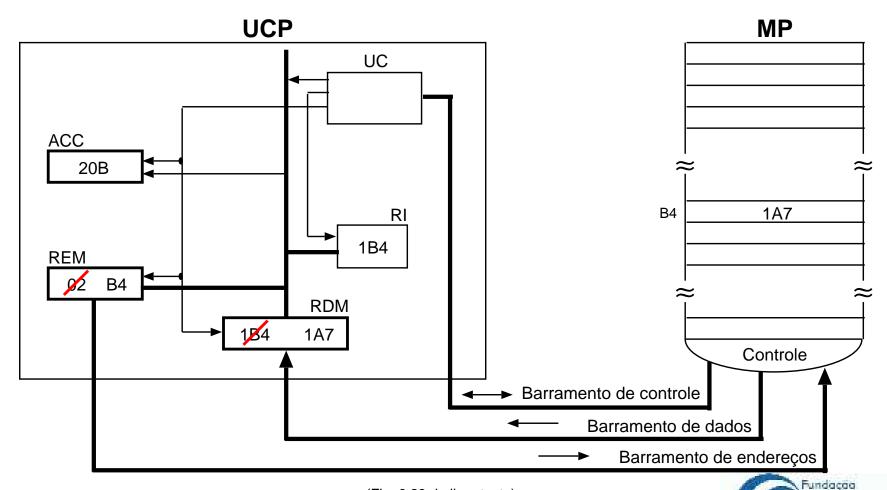
- Execução da operação
 - A UC ativa a linha READ do barramento de controle
 - Conteúdo do endereço de memória B4 é transferido para o RDM



Consorcio Cede


Funcionamento da UCP: Execução de LDA

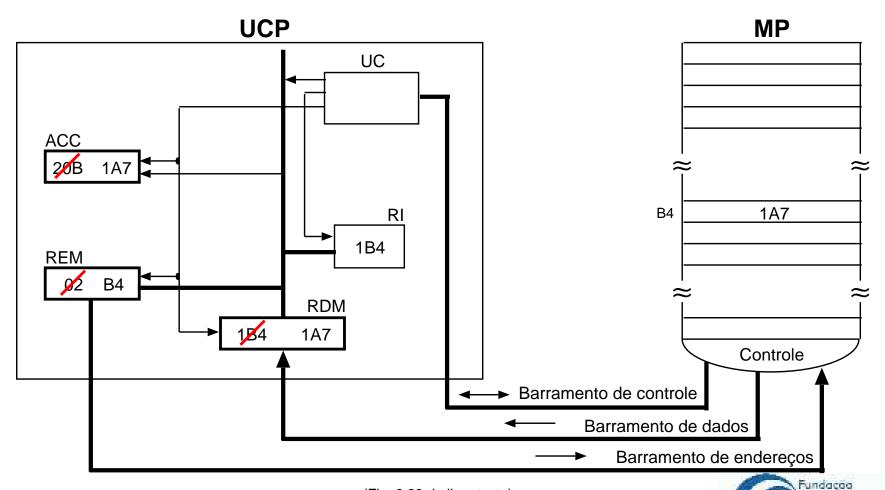- Execução da operação
 - Conteúdo do RDM é transferido para acumulador




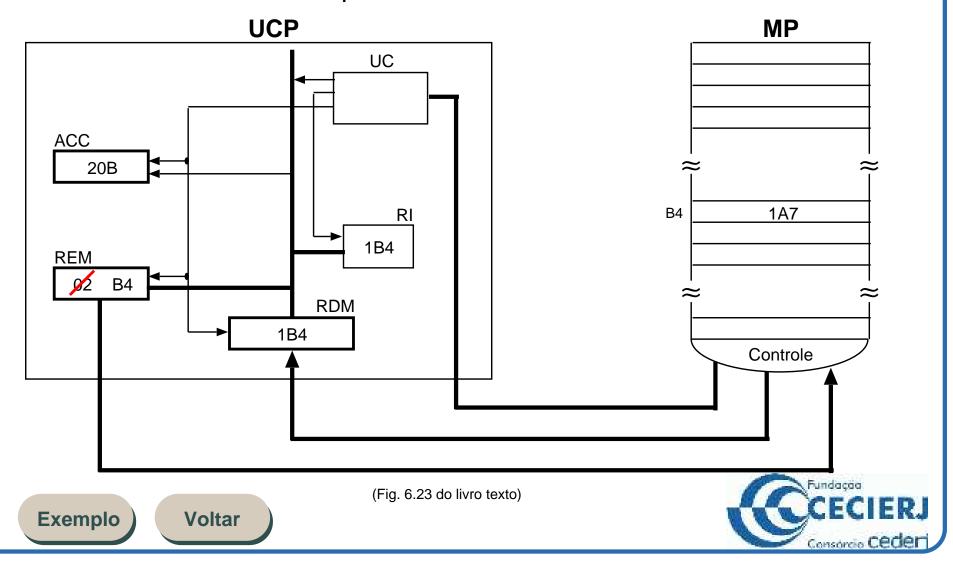Exemplo: Execução da operação


- 1 A UC emite os sinais para que o valor do campo do operando (B4) seja transferido para o REM
- 2 A UC ativa a linha READ do barramento de controle
- 3 Conteúdo do endereço de memória B4 é transferido para o RDM
- 4 Conteúdo do RDM é transferido para acumulador




• RI← (CI)

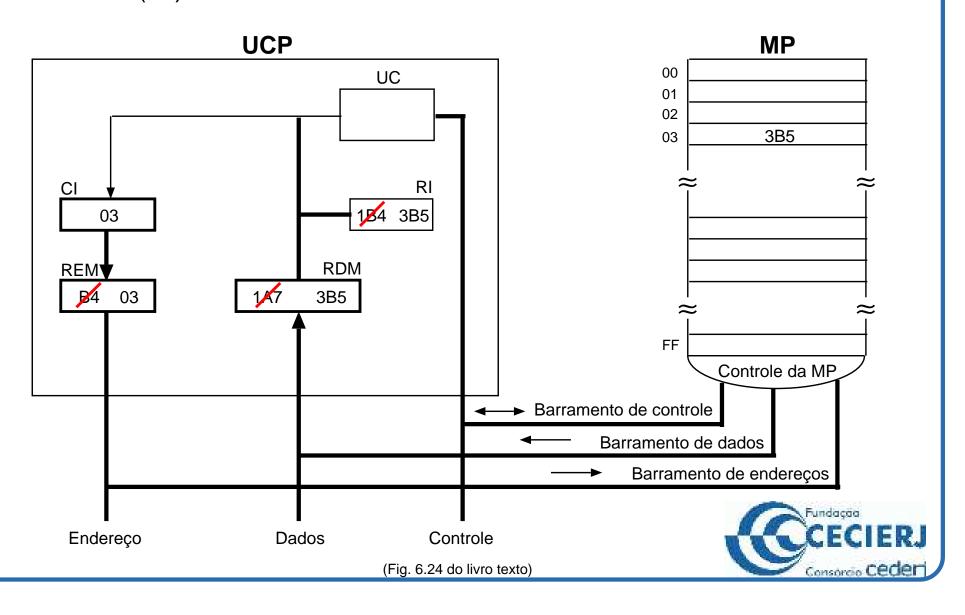


• CI← CI + 1

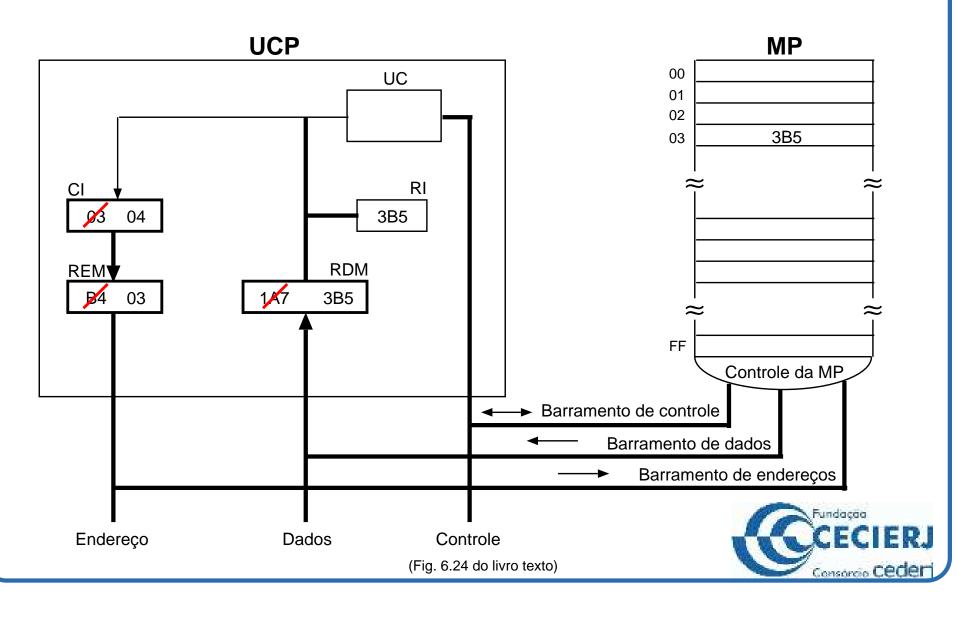

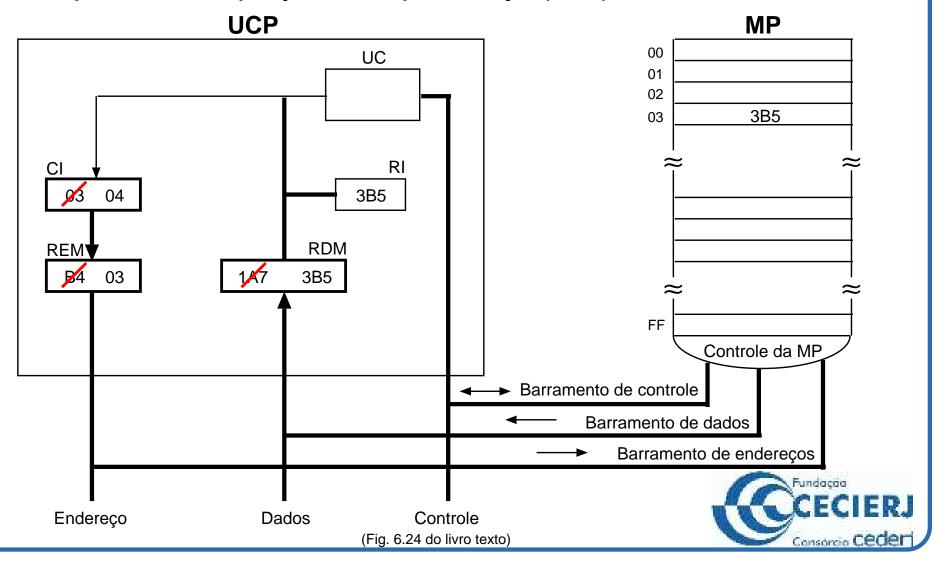- Decodificação do código de operação
 - Decodificador recebe os 4 bits do código de operação
 - Decodificador gera sinais para que a unidade de controle produza os sinais para executar a operação definida pela instrução (soma)




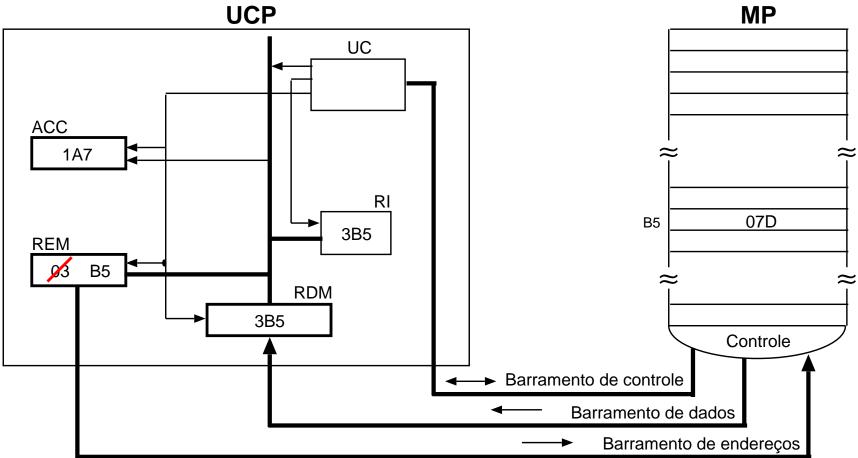- Busca de operando na memória
 - A UC emite os sinais para que o valor do campo do operando (B5) seja transferido para o REM






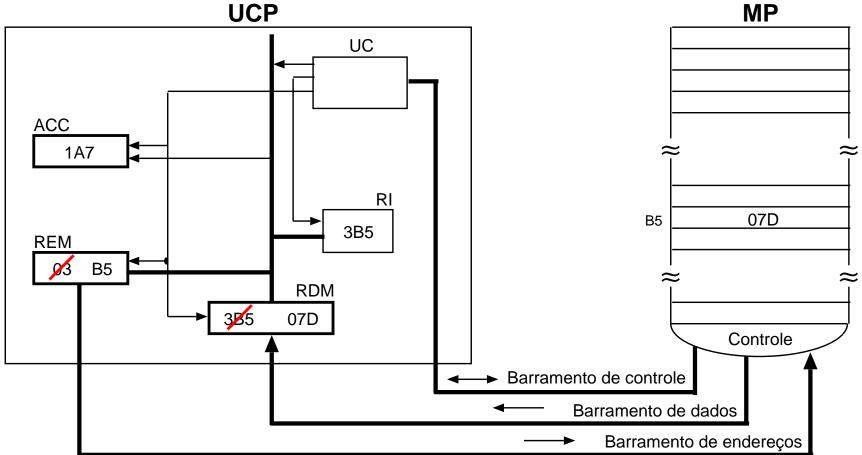- Busca de operando na memória
 - A UC ativa a linha READ do barramento de controle
 - Conteúdo do endereço de memória B5 é transferido para o RDM





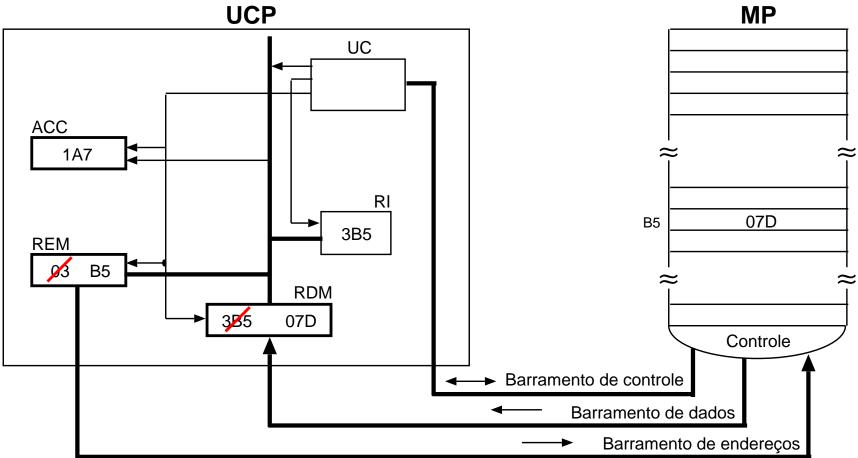
- Busca de operando na memória
 - Dados a serem somados são transferidos para a UAL através do acumulador
 - UAL ← ACC






- Busca de operando na memória

 - UAL ←ACC

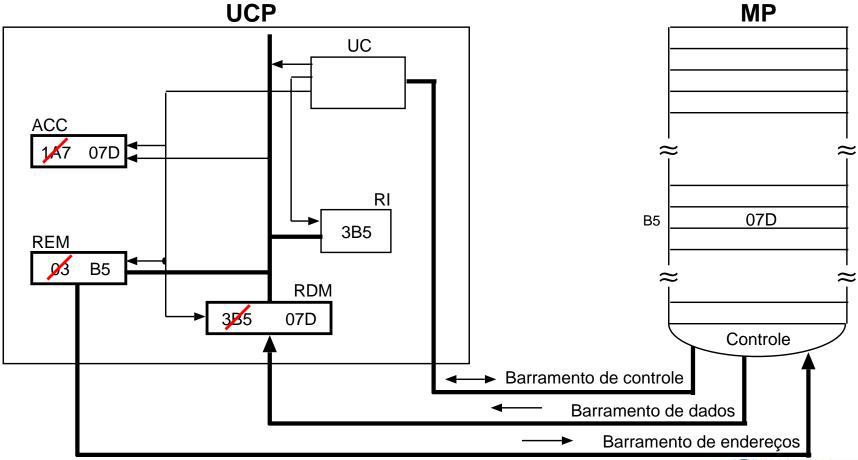



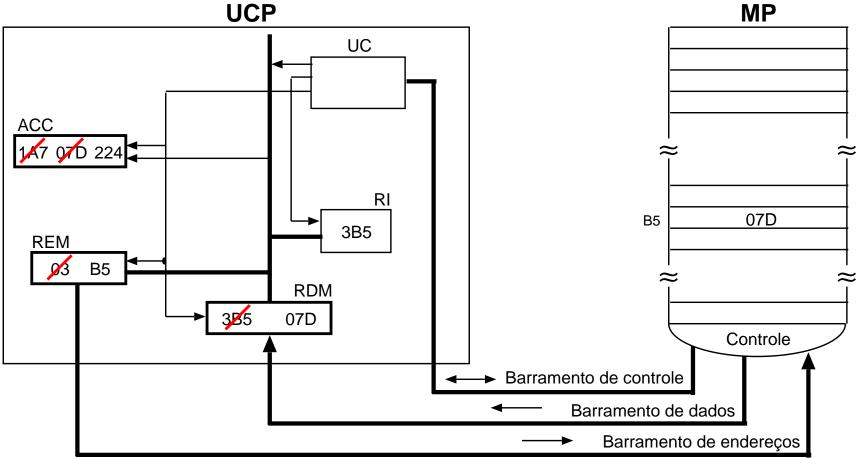
- Execução da operação
 - Valores são somados na UAL
 - 1A7 + 07D = 224
 - Resultado armazenado no acumulador





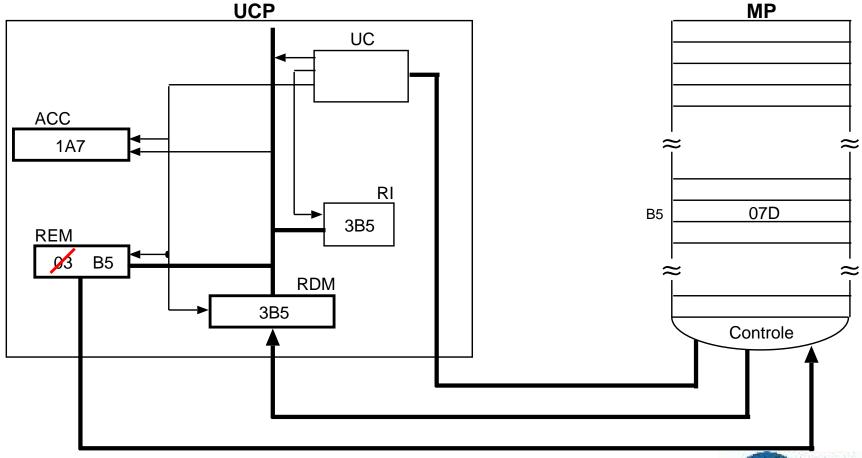Exemplo: Busca de operando na memória e execução da operação

- 1 A UC emite os sinais para que o valor do campo do operando (B5) seja transferido para o REM
- 2 A UC ativa a linha READ do barramento de controle
- 3 Conteúdo do endereço de memória B5 é transferido para o RDM
- 4 Dados a serem somados são transferidos para a UAL através do acumulador
- 5 UAL ← ACC
- 6 ACC←RDM
- 7 UAL ← ACC
- 8 Valores são somados na UAL 1A7 + 07D = 224
- 9 Resultado armazenado no acumulador





Voltar



- A maneira mais direta de utilizar o hardware é através da linguagem de máquina (linguagem binária de 0s e 1s)
- Mais complicada e difícil de ser utilizada pelo programador



Exemplo de programa em Pascal

$$X := A + B - C;$$

Programa convertido em linguagem de máquina

000100100011

001100100100

010000100101

001000100110



• Valores binários podem ser substituídos por hexadecimais



- Emprego de símbolos alfanuméricos ao invés de números
- X := A + B C;

PROG SOMA

LDA A

ADD B

SUB C

STR X



- Linguagem de símbolos alfabéticos denominada linguagem de montagem (Assembly)
 - Relação de 1:1 com linguagem de máquina
 - Mais facilidade de compreensão e manuseio
 - Necessita ser traduzida para a linguagem de máquina utilizando-se um montador (Assembler)



 Linha de instrução da linguagem Assembly é composta geralmente de 4 campos

Rótulo	Operação	Operandos	Comentário
Soma	Proc C Value: Palavra		
	Mov	AX , 0	Inicializar, zerando



- Linguagem utilizada para desenvolvimento de programas básicos (sistemas operacionais) e de controle
- Atualmente, linguagens de alto nível, como C, permitem manipulação de estruturas primitivas e possibilitam desenvolvimento de programas mais estruturados e menores



Unidade Aritmética e Lógica

- UAL é constituída de circuitos dedicados a realizar:
 - operações aritméticas como soma, subtração, divisão e multiplicação
 - operações lógicas como AND, OR, NOT
 - deslocamentos dos bits de um número



Errata: Deslocar o registrador na base 2 para a esquerda está multiplicando por dois e para a direita está dividindo por dois.




Unidade Aritmética e Lógica

- Primeiros processadores possuíam um co-processador para efetuar operações com valores fracionários
 - Co-processador de ponto flutuante
 - Atualmente as UALs responsáveis pelas operações com números inteiros e fracionários estão integradas em uma mesma pastilha



Unidade Aritmética e Lógica

Funcionamento básico da UAL

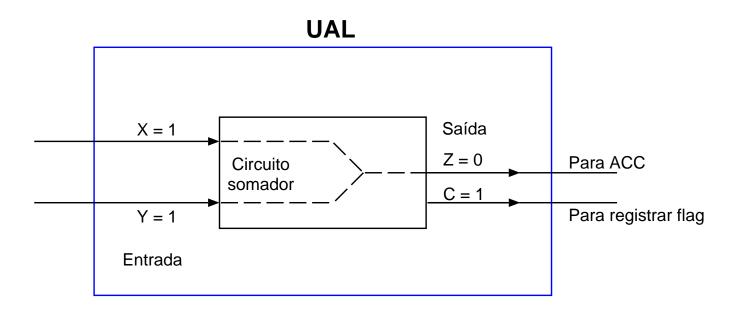

X e Y - valores que serão somados (1 + 1 = 0 e vai 1)

Z - resultado da operação m = 0

C - bit "vai 1" = 1



Exercício 1

- Considere um computador com um conjunto de 128 instruções.
 Cada instrução é composta de 2 campos: o primeiro para indicar a operação e o segundo para indicar o endereço do operando.
 Supondo que sua memória tenha capacidade de armazenar 512 palavras e que cada instrução tem o tamanho de uma palavra e da célula de memória, pergunta-se:
 - Qual é o tamanho em bits do REM, RDM, RI e CI ?
 - Qual a capacidade de memória em bytes ?
 - Se o tamanho das instruções for alterado para 17 bits, mantendo inalterado o tamanho do REM, quantas novas instruções poderiam ser criadas ?



Exercício 1 - Resposta

- Como sua memória tem capacidade de armazenar 512 palavras, o número de bits do endereço é log₂512 = log₂2⁹ = 9 bits
- O tamanho em bits do REM e do CI deve ser igual ao número de bits utilizado para o endereço, que é 9 bits
- Como o computador possui um conjunto de 128 instruções, o número de bits do código de operação é log₂128 = log₂2⁷ = 7 bits
- A instrução tem o tamanho igual ao número de bits do código de operação
 (7) somado ao número de bits do endereço (9), igual a 16 bits
- Como cada instrução tem o tamanho de uma palavra e da célula de memória, o tamanho da palavra é igual a 16 bits
- O tamanho em bits do RDM e do RI deve ser igual ao tamanho da palavra que é igual a 16
- A capacidade da memória em bytes é igual ao número de palavras multiplicado pelo tamanho da palavra: 512×16 bits = 512×2 bytes = 1024 bytes ou 1 Kbytes
- Se o tamanho das instruções for alterado para 17 bits, se mantendo inalterado o tamanho do REM, teremos um novo número de bits para o código de operação igual a 17-9=8 bits.
 Portanto podemos ter o dobro de instruções.

Exercício 2

 Considere um sistema que possui uma memória com 256 células, sendo que cada célula pode armazenar 12 bits. Na figura abaixo são apresentados os endereços e conteúdos de algumas destas células

Endereço	Conteúdo	
00	010	
01	AFD	
02	000	
A4	123	
A5	135	
A6	B00	
FD	440	
FE	2F8	
FF	0A5	



Exercício 2

- Qual a capacidade total de memória ?
- Supondo que, no início de um ciclo de instrução, o conteúdo do CI seja o hexadecimal A5 e que cada instrução ocupa uma única célula, qual instrução será executada, considerando o conjunto de instruções visto nesta aula ?
- Supondo que o conteúdo do REM tenha o valor hexadecimal FD e que um sinal de leitura seja enviado da UCP para a memória, qual deverá ser o conteúdo do RDM ao final do ciclo de leitura?



Exercício 2 - Resposta

- Como o computador possui 256 células com 12 bits cada uma, a capacidade total da memória é igual a 256 x 12 = 3072 bits.
- Como o valor do CI é A5, a instrução a ser executada é aquela armazenada no endereço A5 que é igual a 135. Para podermos decodificar esta instrução convertemos para a base 2, obtendo 000100110101. Os 4 primeiros bits, 0001, indicam que a instrução é LDA. Os oito bits restantes indicam o endereço de memória do operando que é igual a 35 na base hexadecimal ou 53 na base decimal. Logo a instrução é LDA 53.
- Como o REM possui o valor FD, será lido o conteúdo da memória cujo endereço é FD. Este valor será colocado no RDM, logo RDM terá o conteúdo 440.

Exercícios

Capítulo 6 do livro texto

11, 13, 14 e 17

